
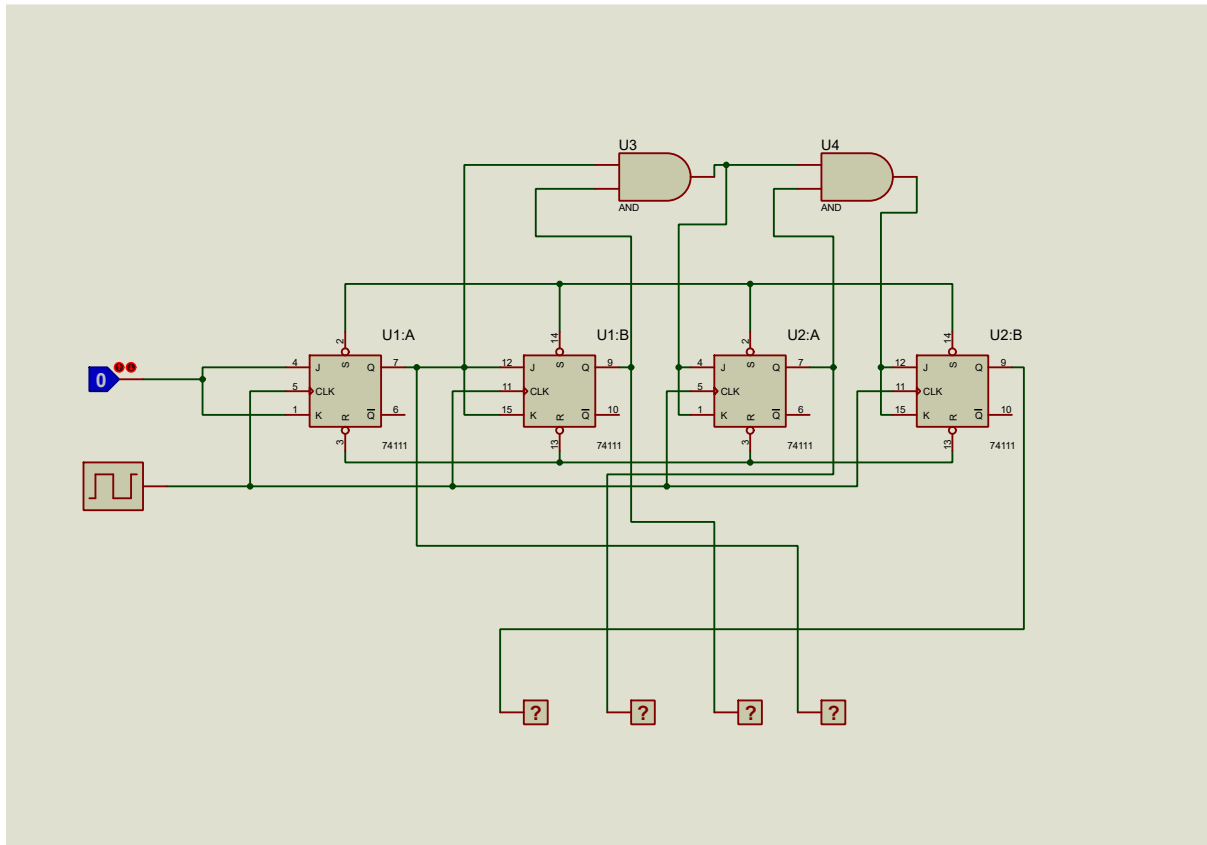




Design, Simulation, and Implementation of a 4-bit Synchronous Binary Counter using JK flipflop

Circuit diagram:

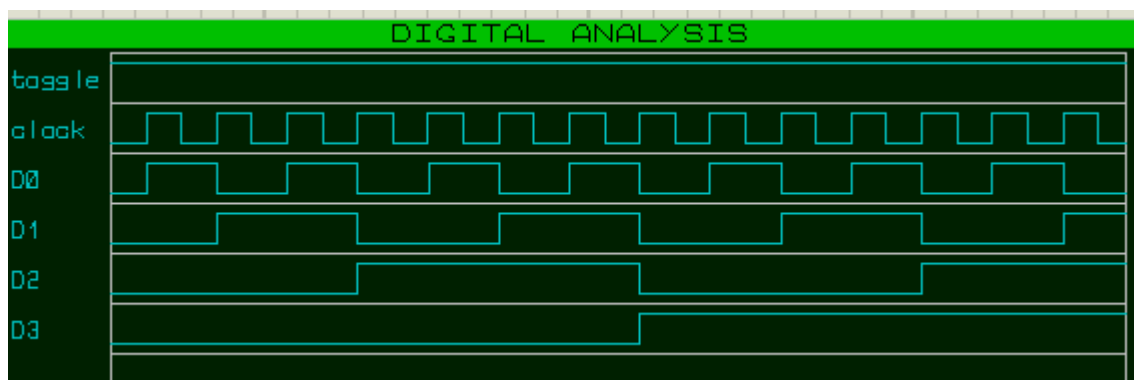


Outputs:



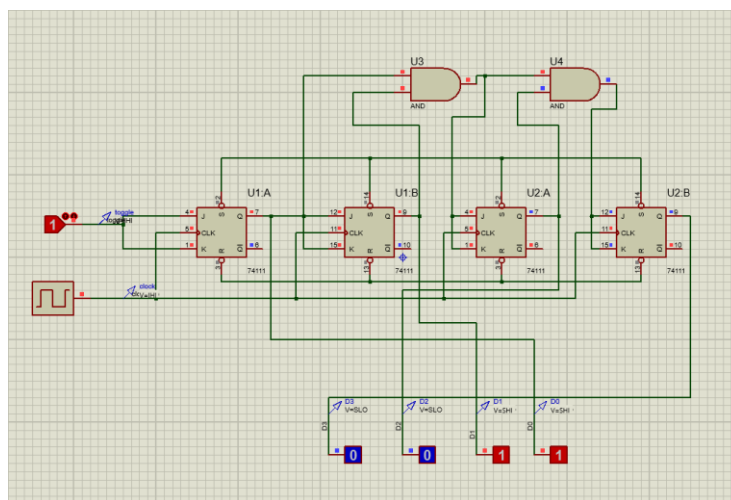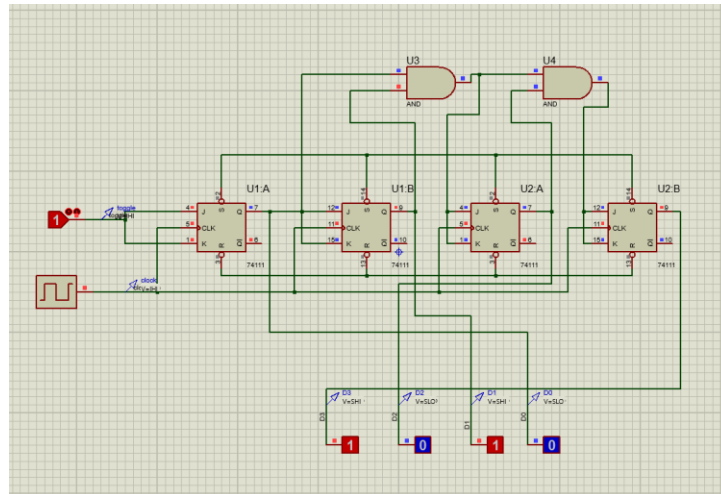

Theory work:

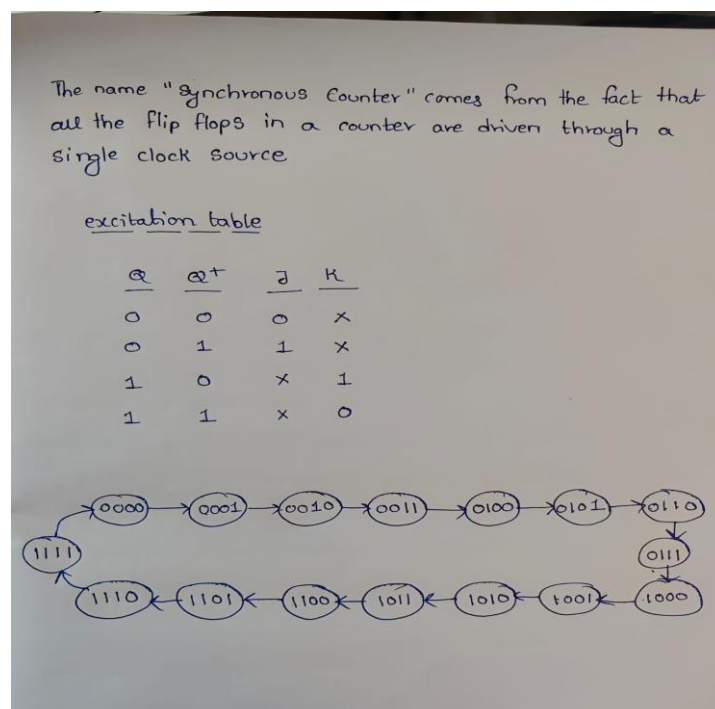

Decimal value	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	J^3	J^2	J^1	J^0	K^3	K^2	K^1	K^0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	x	x	x	x
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	x	x	x	x	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	x	1	x	x	0	x
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	x	x	x	x	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	x	0	1	x	0	x	x
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	x	1	x	x	0	x	1
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	x	x	1	x	0	0	x
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	x	x	x	x	1	1	1
8	1	0	0	0	1	0	0	1	x	0	0	1	0	x	x	x
9	1	0	0	1	1	0	1	0	x	0	1	x	0	x	x	1
10	1	0	1	0	1	0	1	1	x	0	x	1	0	x	0	x
11	1	0	1	1	1	1	0	0	x	1	x	x	0	x	1	1
12	1	1	0	0	1	1	0	1	x	x	0	1	0	0	x	x
13	1	1	0	1	1	1	1	0	x	x	1	x	0	0	x	1
14	1	1	1	0	1	1	1	1	x	x	x	1	0	0	0	x
15	1	1	1	1	0	0	0	0	x	x	x	x	1	1	1	1